

NOMBRE: _____ FECHA: _____

Completa el esquema sobre los circuitos eléctricos.

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Componentes

Generador: _____

Cables: _____

Bombillas u otros componentes: _____

Interruptor: _____


Tipos de generadores

Pilas: _____

Baterías recargables: _____

Células o paneles fotovoltaicos: _____

Alternadores y dinamos: _____

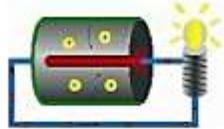

La red eléctrica

La electricidad que utilizamos diariamente para que funcionen los aparatos eléctricos se genera en _____

Los *enchufes* de la pared están conectados con _____

Por eso cuando conectamos un aparato _____

En un enchufe hay dos agujeros: _____

